
OʻZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

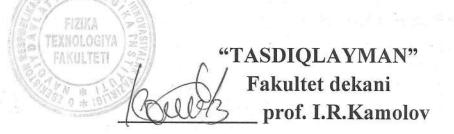

STEAM TA'LIM TIZIMIDA FIZIKA VA ASTRONOMIYANI O'QITISH LABORATORIYA ISHI Nº 4

Mavzu: Eng soda radioni yig'ish va uni ishga tushirish

"Fizika va astronomiya" kafedrasining 2023 –yil, 28-avgustdagi yig`ilishida muhokama qilingan BAYONNOMA SONI MI

Kafedra mudiri

prof. A.A.Axmedov

2023-2024-o`quv yili

Laboratoriya ishi

Mavzu: Eng sodda radioni yig'ish

Ishdan maqsad: Eng sodda radioni yigʻishni tajribada aniqlashni oʻrganish

Kerakli jihozlar: 1.5 voltli 2 taa batereya, elektr radio,rezistorlar, kondensatorlar, kuchaytiruvchi chastota, ulovchi simlar, kalit

Nazariy qism


Kondensator (lotincha: condenso — zichlayman, quyultiraman) — 1) issiqlik texnikasida — gazsimon modda (bugʻ) ni kondensatlovchi apparat; issiqlik almashinish apparatining bir turi. Kondensatorning sirtqi va kontakt (yoki aralashtiruvchi) xillari bor. S i r t q i Kondensatorda suv bugʻi ichidan sovuq suv oqadigan quvur devoriga tegib kondensatlanadi. Kontakt Kondensatorda suv bugʻi bevosita sovituvchi suvga tegib kondensatlanadi. Bunday Kondensatorlar kimyo sanoatida, issiqlik energetikasida (qarang Kondensatsion elektr stansiyai. 2) Elektr Kondensator — elektr zaryadlarni yigʻuvchi qurilma. Dielektriklar bilan ajratilgan

ikki yoki undan ortiq elektrod (qoplama)dan iborat.
Kondensatorning qogʻozli, gazsimon dielektrikli, keramik, plyonkali, yarimoʻtkazgichli, elektrolitik va boshqa xillari mavjud. Ular oʻzgarmas, oʻzgaruvchan va yarimoʻzgaruvchan elektr sigʻimli boʻladi. Kondensatorlar elektrotexnika va radiotexnika, televideniye, elektronika, hisoblash texnikasi va boshqalarda qoʻllaniladi

C = q / U

Ishni bajarish tartibi:

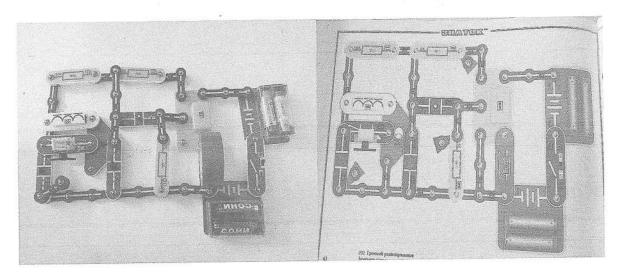- 1.Mashgʻulotni bajarishda asboblarni joylashtirish ketma ketligini aniq qilib tartib bilan bir biriga ulaymiz yaʻni yoʻriqnomani bilgan holda bajaramz.
- 2.Laboratoriya ishini bajarish davomida asboblarning texnik qoidalariga amal qilgan tarzda bajaramiz, keyin esa1,5 V li 2 ta batareyalarni ketma-ket tarzda, kondensator, kuchaytiruvchi chastota va kalitdan iborat zanjirni ulovchi simlar orqali yigʻing.
- 3.Rasmdagi zanjir yigʻiladi.



- a) radio zanjir yigʻilgan.
- b) radio sxemasi
- 4. Toʻliq zanjirni yigʻib olganimizdan soʻng, kalitni qoʻshamiz.
- 5. Eng sodda radio ham tuzildi va radio ovozi chalindi.
- 6.Laboratoriya ishi asosida o'z xulolangizni

yozing.Xulosa. Men ushbu laboratoriya ishini bajarish davomida tok manbalari , elektr qoʻngʻirogʻini yigʻishni tartibini ham nazariy , ham amaliy maʻlumotlariga ega boʻldim. Elektr qoʻngʻirogʻini qanday ulanish ketma-ketligini bilib oldim va uning tok kuchi, kuchlanishi hamda qarshiliklarini qiymatlarini olishni oʻrgandim.